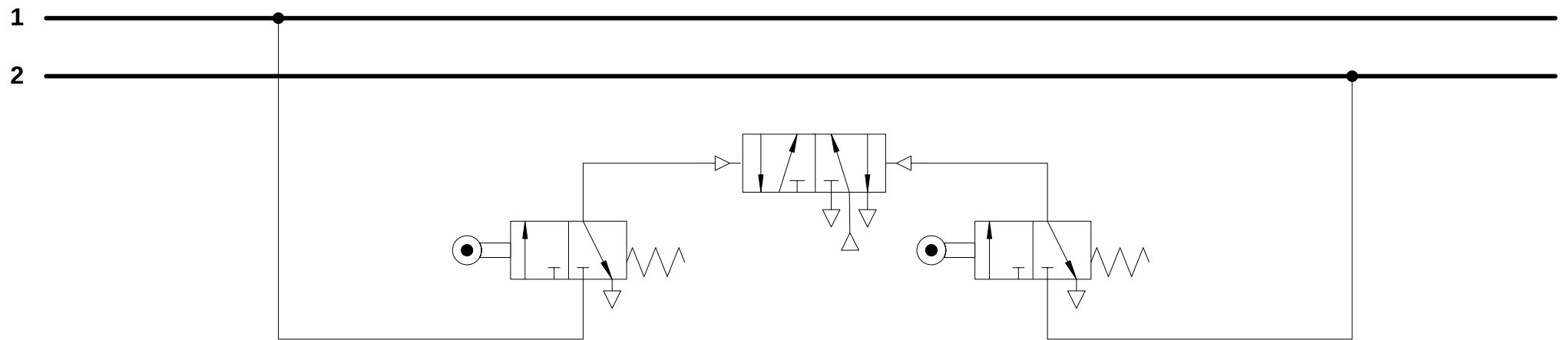
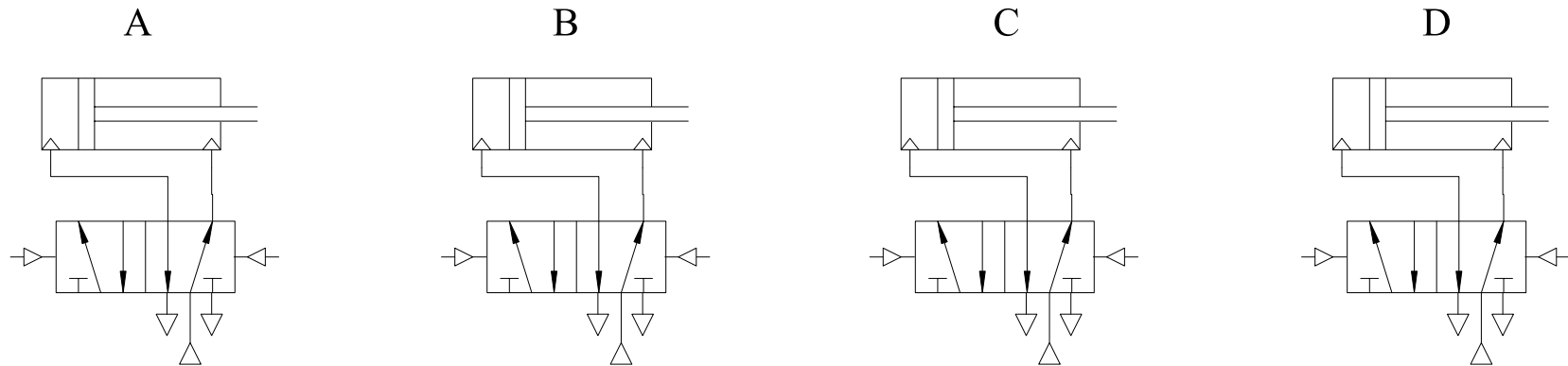


1. จงเขียนวงจรนิวแมติกส์ Cascade Control ให้สมบูรณ์โดยใช้ไออะแกรม $A^+ B^+ / B^- C^+ A^- D^+ / C^- D^-$



2. จงเขียนวงจรนิวแมติกส์ Shift Register Control ให้สมบูรณ์โดยใช้ไดอะแกรม

$A^+ / A^- / A^+ B^+ / A^- B^-$
1 2 3 4

